

9

邏輯元件

- ◆ 邏輯元件的要求—速度、功率
- ◆ 反向器 (Inverter)
- ◆ 組合邏輯 (Cmbinational Logic)
- ◆ 時序邏輯 Sequential Logic—Latch, DFF
- ◆ 邏輯元件應用 Standard Cell、Gate Array、CPLD、FPGA